

Jason Vu
COEN 21/21 Lab

a)

SM	L A
0 0	0 0
0 1	1 0
1 0	1 0
1 1	1 1


b)

$$\begin{aligned} L &= \bar{S}M + S\bar{M} + SM \\ &= \bar{S}M + S(\bar{M} + M) \\ &= S + \bar{S}M \end{aligned}$$

$$A = SM$$

$$L = S + M$$

c)

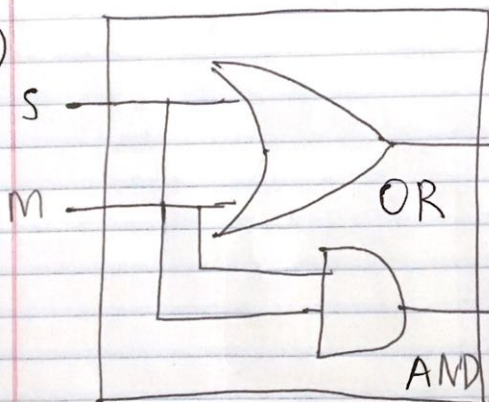

Logic circuit
diagram

$$L [L = S + M]$$

$$A [A = SM]$$